

Chapitre. 4

Circuits combinatoires de Comparaison

et Opérations Arithmétiques

4.1. Fonction de comparaison

4.1.1 Comparateur à 1bit :

On entend par fonction de comparaison dans les systèmes combinatoires, la fonction qui effectue la comparaison entre deux 2 nombres binaires généralement notés A et B. Il possède 3 sorties notées $A = B$, $A > B$ et $A < B$.

L'opération de comparaison s'effectue de la manière suivante :

- Si le nombre A est égal au nombre B ($A = B$), la sortie $A = B$ passe à l'état 1 tandis que les sorties $A > B$ et $A < B$ passent à l'état 0.
- Si le nombre A est strictement supérieur au nombre B, seule la sortie $A > B$ passe à l'état 1.
- Si le nombre A est strictement inférieur au nombre B, seule la sortie $A < B$ passe à l'état 1.

Etudions le circuit qui effectue ces différentes opérations.

a) Table de vérité

Soit à comparer les deux chiffres binaires A et B. Examinons les cas où $A = B$, $A > B$ et $A < B$.


- Les deux nombres A et B sont égaux si $A = B = 1$ ou $A = B = 0$. La sortie $A = B$ doit donc passer à l'état 1 uniquement pour ces deux combinaisons
- Le nombre A est strictement supérieur au nombre B seulement si $A = 1$ et $B = 0$. La sortie $A > B$ doit donc passer à l'état 1 uniquement pour cette combinaison.
- Le nombre A est strictement inférieur au nombre B seulement si $A = 0$ et $B = 1$. La sortie $A < B$ doit donc passer à l'état 1 uniquement pour cette combinaison.

Tout cela se traduit par la table de vérité suivante :

Entrées		Sorties		
A	B	A=B	A>B	A<B
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

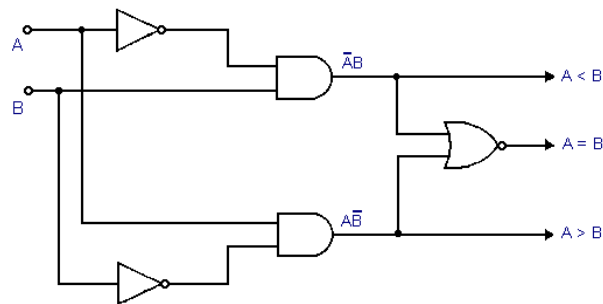a) Equations logiques

- La sortie A =B (notée fe) : $A.B + \bar{A}.\bar{B}$
- La sortie A>B (noté fs) : $A.\bar{B}$
- La sortie A<B (noté fi) : $\bar{A}.B$




4.1.2 Comparateur à 2 bit :

Comparateur de deux nombres A et B codés chacun sur deux bits.

 a) Schéma :

Les nombres A et B sont représentés sur deux bits : (a1, a2) et (b1, b2) respectivement.



b) Principe de fonctionnement

- A = B (fe = 1) si : a1 = b1 et a2 = b2
- A>B (fs = 1) si : a2 >b2, ou (a2 = b2 et a1>b1)
- A<B (fi = 1) si : a2 <b2, ou (a2 = b2 et a1<b1)

c) Table de vérité

a2	a1	b2	b1		fe	fs	fi
0	0	0	0		1	0	0
0	0	0	1		0	0	1
0	0	1	0		0	0	1
0	0	1	1		0	0	1
0	1	0	0		0	1	0
0	1	0	1		1	0	0
0	1	1	0		0	0	1
0	1	1	1		0	0	1
1	0	0	0		0	1	0
1	0	0	1		0	1	1
1	0	1	0		1	0	0
1	0	1	1		0	0	1
1	1	0	0		0	1	0
1	1	0	1		0	1	0
1	1	1	0		0	1	0
1	1	1	1		1	0	0

d) Equations logiques

$$f_e = \overline{a_2 \oplus b_2} \cdot \overline{a_1 \oplus b_1}.$$

$$f_s = a_2 \bar{b}_2 + \overline{a_2 \oplus b_2} \cdot a_1 \bar{b}_1$$

$$f_i = \bar{a}_2 b_2 + \overline{a_2 \oplus b_2} \cdot \bar{a}_1 b_1$$

e) Logigramme :

Exercice d'application : Construire le logigramme simplifié de ce comparateur.

4.1.3 Applications

a) Fiche technique d'un circuit intégré de comparaison

Le circuit intégré étudié dans cette section est le SN54/74LS85 est un comparateur intégré à 4 bits, sa fiche technique délivrée par le constructeur est présentée sous le fichier : **sn54/74ls85**.

b) liste des circuits intégrés

Sur le tableau suivant, on cite quelques circuits intégrés qui assurent la fonction de comparaison.

référence	Fonction	Observation
74ALS518	8 bits magnitude comparator	TTL
74ALS519	8 bits magnitude comparator	TTL
74AHC85	4 bits magnitude comparator	TTL
74LS682, 683, 685	8 bits magnitude comparator	TTL
10166 (ECL)	5 bits magnitude comparator	ECL
4063 (CMOS)	4 bits magnitude comparator	CMOS
4585 (CMOS)	4 bits magnitude comparator	CMOS

4.2. Fonctions Arithmétiques

Les fonctions arithmétiques de base sont l'addition et la soustraction binaire.

4.2.1. Demi –additionneur

Soient les nombres A et B qu'on désire réaliser leur addition. Considérons (S) la somme sur un bit et (C) la retenue sur un bit.

Table de vérité :


A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Les équations de sortie :

$$S = A \oplus B,$$

$$C = A.B$$

Logigramme :

 

4.2.1. L'additionneur complet

L'additionneur complet réalise l'addition de deux bits : X_i , Y_i plus le report C_i , en produisant le bit de résultat S_i et le bit de report C_{i+1} .

 



Table de vérité :

X_i	Y_i	C_i	C_{i+1}	S_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

$$\begin{aligned}
 S_i &= \bar{X}_i \bar{Y}_i C_i + \bar{X}_i Y_i \bar{C}_i + X_i \bar{Y}_i \bar{C}_i + X_i Y_i C_i \\
 &= \bar{X}_i (\bar{Y}_i C_i + Y_i \bar{C}_i) + X_i (\bar{Y}_i \bar{C}_i + Y_i C_i) \\
 &= X_i \oplus Y_i \oplus C_i, \text{ sachant que : } \bar{Y}_i \bar{C}_i + Y_i C_i = \overline{X_i \oplus Y_i}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_{i+1} &= \bar{X}_i Y_i C_i + X_i \bar{Y}_i C_i + X_i Y_i \bar{C}_i + X_i Y_i C_i \\
 &= \bar{X}_i Y_i C_i + X_i \bar{Y}_i C_i + X_i Y_i (\bar{C}_i + C_i) \\
 &= \bar{X}_i Y_i C_i + X_i \bar{Y}_i C_i + X_i Y_i (\bar{C}_i + C_i)
 \end{aligned}$$

Logigramme :

 

4.2.2. Le soustracteur

Il n'y a pas de circuit soustracteur dans un processeur parce que l'on peut implémenter la soustraction à l'aide de l'additionneur avec quelques modifications. Pour ce faire, on exploite les propriétés du complément à 2 et le fait que le bit de poids faible de l'additionneur n'a pas de retenue d'entrée.

En effet, effectuer $X - Y$ en complément à 2, est équivalent à $X + Y' + 1$. Pour effectuer la deuxième addition (+1), il suffit d'injecter un 1 en guise de retenue dans l'additionneur de poids faible.

Demi-soustracteur un bit

La table de vérité d'un demi-soustracteur (ne tenant pas compte d'une éventuelle retenue provenant des bits de poids inférieurs) est la suivante :

Table de vérité :

A	B	D	C
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Où (D) représente le résultat de la soustraction ($A - B$) et (C) la retenue. Les expressions logiques de (D) et (C) seront déduites à partir de la table de vérité :

$$D = \bar{A}.B + A.\bar{B}$$

$$C = \bar{A}.B$$

Schéma correspondant :

